

SECTION C

Attempted questions: (5)

Attached questions: 5

a. i.

A	B	C	A+B	A+C	B.C	A+B.C	(A+B).(A+C)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

The last two columns are equivalent so the expressions must be equal

ii. $F = H + I \cdot \bar{J} + \bar{K} \cdot L$

$$= (H+1)(H+\bar{J}) + \bar{K} \cdot L$$

$$= (\bar{K} \cdot L + H+1)(\bar{K}L + H+\bar{J})$$

$$= ((H+\bar{K})(H+L)+1)((H+\bar{K})(H+L)+\bar{J})$$

$$= (1+H+\bar{K})(1+H+L)(\bar{J}+H+\bar{K})(\bar{J}+H+L)$$

b. ~~I, I, Y, Y, Z~~

~~| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |~~

b. c


I_1	I_0	Y_1	Y_0	z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

$I_1, I_0 \backslash Y_1, Y_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	0
11	0	1	0	1
10	x	x	x	x

$$z = \bar{I}_0 Y_0 + \bar{I}_0 Y_1 + I_1 \bar{Y}_1 Y_0 + I_1 Y_1 \bar{Y}_0 + \bar{I}_1 Y_1 Y_0$$

$$= \bar{I}_0 (Y_0 + Y_1) + I_1 (Y_0 \oplus Y_1) + \bar{I}_1 Y_1 Y_0$$

C.

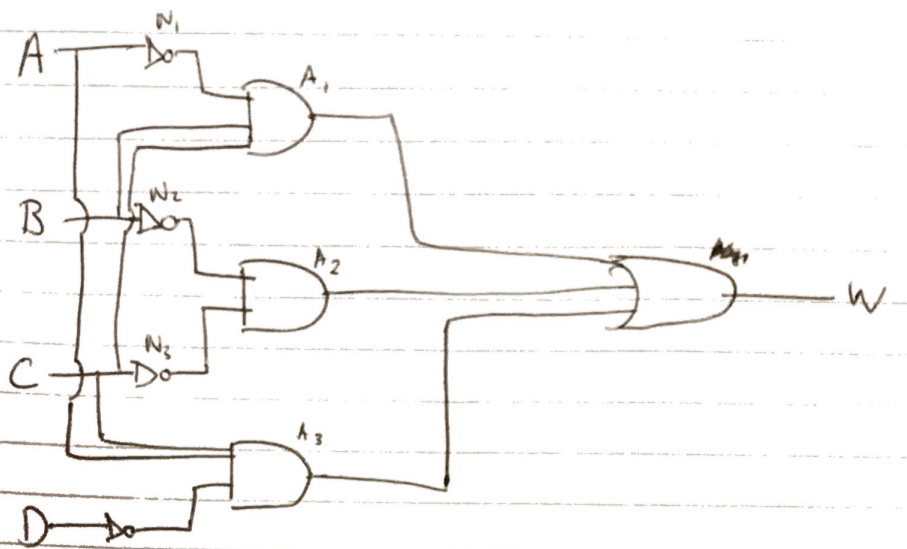

ii. Initially, W is 1 because A_3 is 1. When the state changes, A_3 becomes 0, and then after some delay through N_3 , A_2 changes from 0 to 1. During this delay, W becomes 0, and then returns to 1.

iii.

AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	0	1	0	0
10	0	1	1	1

$\{A, B, C, D\}$ from $\{0, 1, 1, 0\} \rightarrow \{1, 1, 1, 0\}$

iv. $\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AC\bar{D} + A\bar{B}\bar{D} + BC\bar{D}$